

1. Publicação nº INPE-3576-PRE/779	2. Versão	3. Data Julho 1985	5. Distribuição <input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Restrita
4. Origem DTL/DAF	Programa ESPAC/TRANSP		
6. Palavras chaves - selecionadas pelo(s) autor(es) AMPLIFICADORES REALIMENTAÇÃO RUÍDO			
7. C.D.U.: 621.375			
8. Título	INPE-3576-PRE/779 PROJETO DE AMPLIFICADORES DE BAIXO RUÍDO COM REALIMENTAÇÃO		
9. Autoria Eduardo Antonio Parada Tude	10. Páginas: 25 11. Última página: A.6 12. Revisada por <i>Claudemir Marcos da Silva</i>		
<i>Eduardo Antonio Parada Tude</i> Assinatura responsável	13. Autorizada por <i>Marco Antonio Raupp</i> Marco Antonio Raupp Diretor Geral		
14. Resumo/Notas <i>Apresenta-se a técnica de projeto de amplificadores de baixo ruído com realimentação, utilizada para aproximar a impedância ótima de ruído daquela que casa o transistor. Desenvolveu-se um programa de computador (REALIM) para análise do circuito e apresentam-se alguns exemplos.</i>			
15. Observações Submetido para apresentação na 37ª Reunião Anual da SBPC, a realizar-se em Belo Horizonte, MG, de 10 a 17 de julho de 1985.			

ABSTRACT

The technique to design low noise amplifiers with feedback, used to match for noise and gain simultaneously, is presented. A computer program (REALIM) to analyse this circuit and some examples are presented too.

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
LISTA DE FIGURAS	v
LISTA DE TABELAS	vii
1. <u>INTRODUÇÃO</u>	1
2. <u>TRANSFORMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE RUIDO</u>	1
3. <u>PROGRAMA DE ANÁLISE</u>	6
4. <u>CONCLUSÃO</u>	7
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	9

LISTA DE FIGURAS

Pág.

1 - Quadripolo ruidoso	1
2 - Associação série	2
3 - Associação paralela	5
4 - Transistor realimentado	6

LISTA DE TABELAS

Pág.

1 - Parâmetros de ruído para o FMT 940	7
2 - Parâmetros de ruído para o NEV222	8
3 - Parâmetros de ruído para o NE 02135	8

1. INTRODUÇÃO

Utiliza-se realimentação no projeto de amplificadores visando principalmente aumentar a banda de passagem ou estabilizar o transistor. Uma outra aplicação (Vendelin, 1981) é no projeto de amplificadores de baixo ruído, quando se pretende aproximar a impedância ótima de ruído daquela que casa o transistor, diminuindo assim o VSWR na entrada.

A análise de ruído de amplificadores realimentados foi apresentada por vários autores (Vendelin, 1981), sendo o tratamento mais completo o de Ha (1981). Estes trabalhos apresentam a matriz de transformação n , que relaciona os parâmetros de ruído do transistor com os novos parâmetros do transistor realimentado em função dos parâmetros S do transistor e das redes de realimentação. Neste trabalho apresenta-se um desenvolvimento alternativo, utilizando parâmetro Z, conforme Seção 2.

Na Seção 3 apresenta-se o programa de análise de amplificadores de baixo ruído e na Seção 4, as conclusões.

2. TRANSFORMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE RUÍDO

Um quadripolo ruidoso pode ser representado por um quadripolo ideal sem ruído, acompanhado de uma fonte de tensão (e) e uma de corrente (i), conforme a Figura 1.

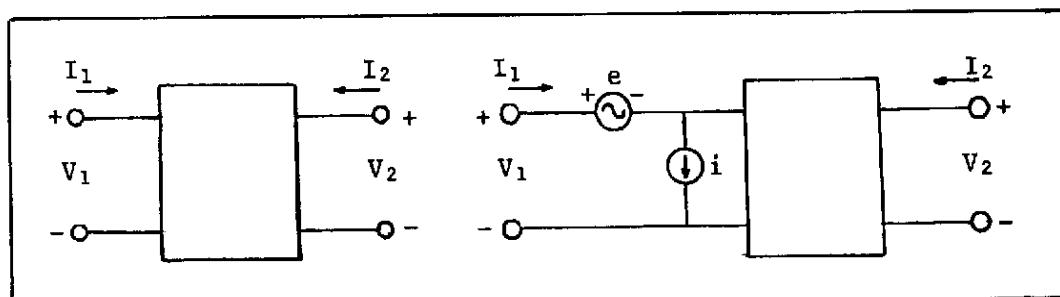


Fig. 1 - Quadripolo ruidoso.

A associação série de um quadripolo ruidoso com um quadripolo reativo ideal está representada na Figura 2.

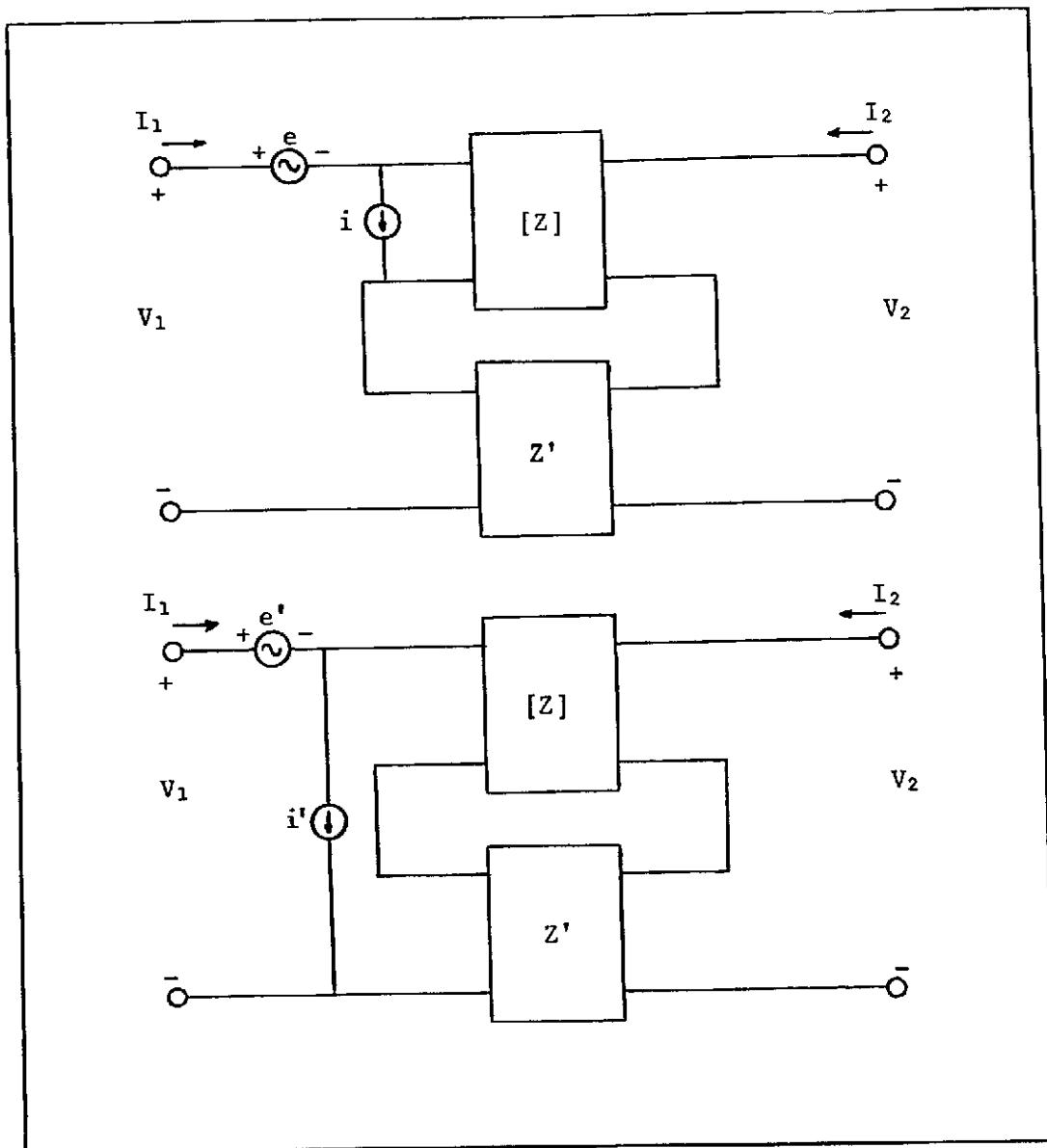


Fig. 2 - Associação série.

O problema consiste então em relacionar e' e i' com e e i , o que pode ser feito escrevendo as expressões para V_1 e V_2 na Figura 2. Ha (1981) fez este desenvolvimento chegando às seguintes expressões:

$$i' = \frac{Z_{21}}{Z_{21} + Z'_{21}} i ,$$

$$e' = e + \frac{Z'_{11} Z_{21} - Z_{11} Z'_{21}}{Z_{21} + Z'_{21}} i ;$$

como $Z'_{11} = Z'_{21} = Z_N$,

$$i' = Z_{21}/(Z_{21} + Z_N) i ,$$

$$e' = e + Z_N(Z_{21} - Z_{11})/(Z_{21} + Z_N) i .$$

Pode-se, desta forma, representar a transformação ocorrida por uma matriz n , tal que:

$$\begin{bmatrix} e' \\ i' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_{11} & n_{12} \\ n_{21} & n_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ i \end{bmatrix}$$

onde:

$$n_{11} = 1 , \quad n_{12} = Z_N (Z_{21} - Z_{11})/(Z_{21} + Z_N) ,$$

$$n_{21} = 0 , \quad n_{22} = Z_{21}/(Z_{21} + Z_N) .$$

Desta forma análoga, para a associação paralela (Figura 3), pode-se partir das expressões desenvolvidas por Ha (1981):

$$e' = \frac{Y_{21}}{Y_{21} + Y'_{21}} e ,$$

$$i' = i + \frac{Y'_{11} Y_{21} - Y_{11} Y'_{21}}{Y_{21} + Y'_{21}} e ;$$

$$\text{como } Y'_{11} = Y_N$$

$$Y'_{21} = -Y_N$$

$$e' = \frac{Y_{21}}{Y_{21} - Y_N} e ,$$

$$i' = i + Y_N \frac{(Y_{21} + Y_{11})}{Y_{21} - Y_N} e ,$$

isto permite que se escreva a matriz n como:

$$n_{11} = Y_{21}/(Y_{21} - Y_N) , \quad n_{12} = 0 ,$$

$$n_{21} = Y_N (Y_{21} + Y_{11})/(Y_{21} - Y_N) , \quad n_{22} = 1 .$$

Os parâmetros de ruído mais conhecido F_{\min} , G_{ot} e RN podem ser substituídos por:

$$RN, GN \text{ e } Y_{cor} ,$$

onde:

$$G_{cor} = (F_{\min} - 1)/2RN - G_{ot} ,$$

$$B_{cor} = -B_{ot} ,$$

$$G_N = RN (G_{ot}^2 - G_{cor}^2) .$$

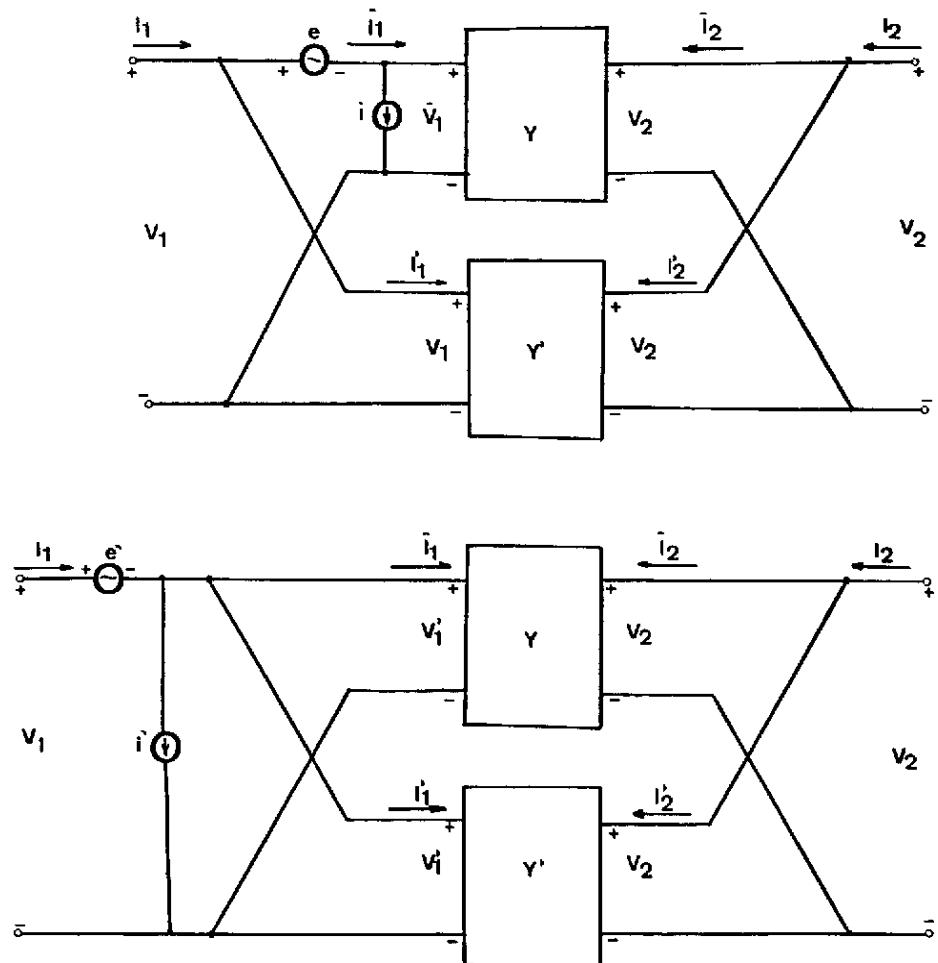


Fig. 3 - Associação paralela.

Há (1981) mostra que R_N , G_N e γ_{cor} podem ser relacionados aos novos parâmetros do transistor realimentado R_N' , G'_N e γ'_{cor} pelas expressões:

$$R_N' = R_N | n_{11} + n_{12} \gamma_{cor} |^2 + G_N | n_{12} |^2 ,$$

$$G'_N = G_N | n_{11} n_{22} - n_{12} n_{21} |^2 \cdot R_N / R_N' ,$$

$$\gamma'_{cor} = \frac{R_N}{R_N'} (n_{21} + n_{22} \gamma_{cor}) (n_{11} + n_{12} \gamma_{cor}) + G_N / R_N' n_{22} n_{12} ,$$

podendo então ser recalculados:

$$G'_{ot} = [(G'_N + RN'G'_{cor})/R_p]^{1/2},$$

$$B'_{ot} = -B'_{cor},$$

$$F'_{min} = 1 + 2RN' (G'_{cor} + G'_{ot}).$$

3. PROGRAMA DE ANÁLISE

Foi desenvolvido um programa de computador (REALIM) para auxiliar o projeto de amplificadores. O programa tem como dados de entrada os parâmetros S do transistor e as impedâncias de realimentação série e paralela (Figura 4). Os parâmetros S são convertidos em parâmetro Z ou Y, de forma a se obter a matriz de transformação n e os parâmetros de ruído modificados. Esta operação é feita inicialmente para a associação série, e os parâmetros obtidos servem como dados de entrada para a associação paralela. A listagem do programa encontra-se no Apêndice A.

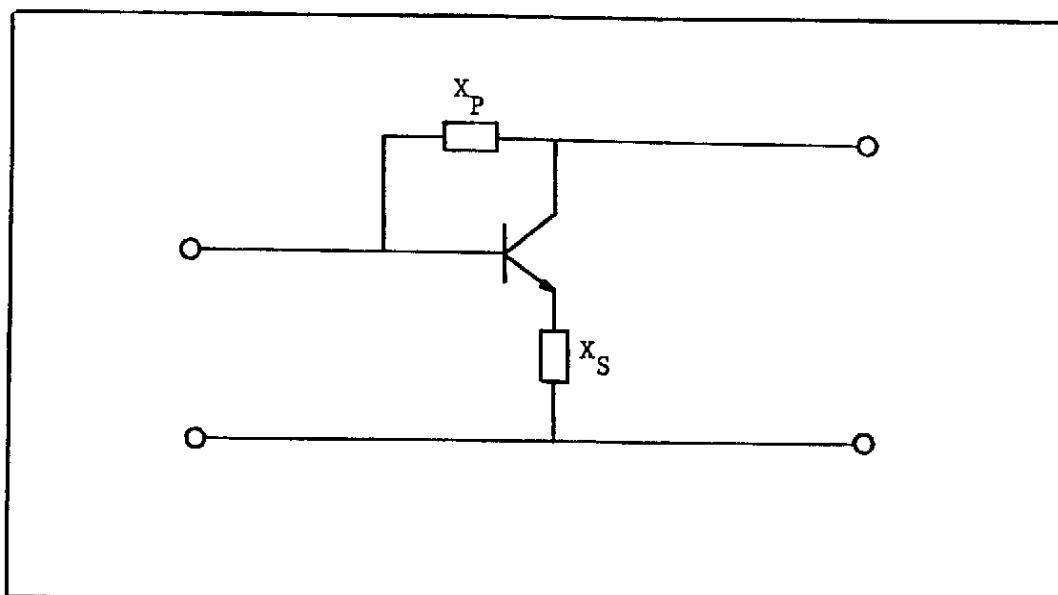


Fig. 4 - Transistor realimentado.

4. CONCLUSÃO

Desenvolveu-se um programa de computador que permite a análise do ruído de amplificadores realimentados. Testou-se o programa reproduzindo os resultados obtidos por Vendelin (1981) e Besser (1981). As tabelas 1, 2 e 3 apresentam exemplos para uma reatância série XL.

Para realimentação série de FETs, Weinreb (1982) conclui a partir de Vendelin (1981), que para "XL pequeno, seu efeito na impedância ótima de ruído é reduzi-la de XL". As tabelas 1 e 2 mostram que esta afirmação deve ser tomada com certos cuidados.

TABELA 1

PARÂMETROS DE RUÍDO PARA O FMT 940

XL	RN	F _{min}	Y _{ot}	Z _{ot}
0	2	3,3	0,25 - j0,65	0,515 + j 1,34
0,1	1,608	3,128	0,294 - j0,655	0,570 + j 1,271
0,5	0,698	2,581	0,557 - j0,738	0,652 + j0,863
1,0	0,313	2,111	1,018 - j0,496	0,794 + j0,387
1,5	0,256	1,784	1,055 + j0,101	0,439 - j0,09

TABELA 2

PARÂMETROS DE RUÍDO PARA O NEV222

XL	RN	F _{min}	Y _{ot}	Z _{ot}
0	0,228	1,2	0,5 + j 0,025	1,995 - j 0,1
0,1	0,231	1,23	0,506 + j 0,042	1,463 - j 0,163
0,5	0,249	1,36	0,516 + j 0,115	1,846 - j 0,411
1,0	0,292	1,54	0,493 + j 0,207	1,724 - j 0,724
1,5	0,366	1,71	0,437 + j 0,278	1,629 - j 1,036

TABELA 3

PARÂMETRO DE RUÍDO PARA O NE 02135

XL	RN	F _{min}	Y _{ot}	Z _{ot}
0	0,14	1,2	0,627 - j 0,484	0,999 + j 0,771
0,1	0,27	1,19	0,683 - j 0,459	1,009 + j 0,678
0,5	0,095	1,15	0,884 - j 0,257	1,043 + j 0,303
1,0	0,089	1,11	0,9 + j 0,136	1,086 - j 0,164
1,5	0,115	1,07	0,674 + j 0,377	1,13 - j 0,632

REFERÉNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BESSER, L. Stability Considerations of Low-Noise Transistor Amplifier with Simultaneous Noise and Power Match. IN: Fujui, H. ed. *Low-noise microwave transistor and amplifiers.* New York, NY, IEEE, 1981. p. 272-274.
- HA, T.T. *Solid-state microwave amplifiers design.* New York, NY, John Wiley, 1981.
- VENDELIN, G.D. Feedback effects on the Noise Performance of MESFETs. IN: Fukui, H. ed. *Low-noise microwave transistor and amplifiers.* New York, NY, IEEE, 1981. P. 294-296.
- WEINREB, S., EENSTERMACHER, D.D., HARRIS, R.W. Ultra-low-noise 1-2 to 1.7 GHz cooled GaAs FET amplifiers. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 30(6):849-853, June 1982.

APÊNDICE A

LISTAGEM DO PROGRAMA

WORKFILE: PEALIM (05/17/85)

```
100      $ SET FREE
200      FILE 2(KIND=REMOTE)
300      FILE 5(KIND=PRINTER)
400      C*
500      C* RUIDO DE AMPLIFICADORES COM REALIMENTACAO
600      C*
700      DIMENSION S(2x2),T(2x2),TC(2x2)
800      COMPLEX S,T,TC,ZP,YDT
850      COMPLEX Z(2x2),ZS(2x2),Y(2x2),YP(2x2),SS(2x2)
860      COMPLEX TNP(2x2),TNS(2x2)
870      COMPLEX SP(2x2),ZN,YN
900      COMPLEX COMA
950      COMPLEX PS(2x2),PSP(2x2)
1000     COMPLEX YLCOR,YCCOR
1100     COMPLEX TEMP,YCOR,XLCOR,TYLCOR
1150     COMPLEX YUTS,YOTP
1200     READ(2,/)CONF,ZSR,ZSI,ZPR,ZPI
1300     ZN=CMPLX(ZSR,ZSI)
1400     ZP=CMPLX(ZPR,ZPI)
1500     C*
1550     IF(CONF)2,3,4
1600     2 CONTINUE
1610     S(1,1)=COM(-.86,-76)
1620     S(2,1)=COM(.82,98)
1630     S(1,2)=COM(.031,42)
1640     S(2,2)=COM(.87,50)
1650     RN=.2
1660     FMF=3.3
1670     YDT=CMPLX(.25,"0.65)
1680     GOTO 6
1700     C*
1705     3 CONTINUE
1710     S(1,1)=COM(.67,-133)
1720     S(2,1)=COM(6.53,103)
1730     S(1,2)=COM(.07,34)
1740     S(2,2)=COM(.51,-43)
1750     RN=.14
1760     FMF=1.2
1770     YDT=CMPLX(.627,-0.484)
1780     A=(1.,0)
1790     GOTO 6
1795     4 CONTINUE
1800     S(1,1)=COM(-.68,-161)
1900     S(2,1)=COM(4.17,82)
2000     S(1,2)=COM(.08,25)
2100     S(2,2)=COM(.39,-59)
2200     C*
2300     C* PARAMETROS DE RUIDO DO TRANSISTOR
2400     C*
2500     RN=.14
2600     FMB=1.2
2650     A=(1.,0)
2700     YDT=CMPLX(.627,-0.484)
2800     6 CONTINUE
2860     C*
2870     C* TRANSISTOR COM REALIMENTACAO SERIE
2880     C*
```

```
2900 CALL CSZY(0,S,Z,Y)
3000 ZS(1,1)=Z(1,1)+ZN
3010 ZS(1,2)=Z(1,2)+ZN
3020 ZS(2,1)=Z(2,1)+ZN
3040 ZS(2,2)=Z(2,2)+ZN
3045 CALL CZS(ZS,SS)
3050 TNS(1,1)=(1,0)
3100 TNS(1,2)=ZN*(Z(2,1)-Z(1,1))/(Z(2,1)+ZN)
3300 TNS(2,1)=(0,0)
3400 TNS(2,2)=Z(2,1)/(Z(2,1)+ZN)
3500 CALL RUI(TNS,RN,FMB,YOTS,RNS,FNS,YOTPS)
3520 CALL VSWR(YOTS,SS,VSHS)
3540    20 CONTINUE
3560 C*
3570 C* TRANSISTOR COM REALIMENTACAO PARALELO
3580 C*
3600 CALL CSZY(1,SS,Z,Y)
3700 IF(ZP.EQ.0)GOTO 10
3800 YN=1./ZP
3900 YP(1,1)=Y(1,1)+YN
3910 YP(1,2)=Y(1,2)-YN
3920 YP(2,1)=Y(2,1)-YN
3930 YP(2,2)=Y(2,2)+YN
4000 CALL CYS(YP,SP)
4100 TNP(1,1)=Y(2,1)/(Y(2,1)-YN)
4150 TNP(1,2)=(0,0)
4200 TNP(2,1)=YN*(Y(2,1)+Y(1,1))/(Y(2,1)-YN)
4300 TNP(2,2)=(1,0)
4400 CALL RUI(TNP,RNS,FNS,YOTS,RNP,FNP,YOTP)
4450 CALL VSWR(YOTP,SP,VSWP)
4500    10 CONTINUE
4505 DO 11 IS=1,2
4506 DO 11 IP=1,2
4510 CALL PD_AR(S(IS,IP),PS(IS,IP))
4520 CALL POLAR(SP(IS,IP),PSP(IS,IP))
4521    11 CONTINUE
4550 WRITE(5,110)RN,FMB,YOT
110 FORMAT(2X,'RN=',F8.3,2X,'FMB=',F8.3,2X,'YOTS=',2F8.3)
4552 WRITE(5,120)ZN,ZP
120 FORMAT(2X,'ZN=',2F8.3,2X,'ZP=',2F8.3,/)
4554 WRITE(5,130)RNP,FNP,YOTP
130 FORMAT(2X,'RNP=',F8.3,2X,'FNP=',F8.3,2X,'YOTP=',2F8.3)
4562 WRITE(5,140)VSWP
140 FORMAT(2X,'VSWP=',F8.3,/,//)
4566 WRITE(2,100)RNS,FNS,YOTS,RNP,FNP,YOTP
4600 WRITE(2,100)PS,PSP
4640 WRITE(5,100)PS,PSP
4650 WRITE(5,100)RNS,FNS,YOTS,RNP,FNP,YOTP
4655 WRITE(5,100)VSHS,VSWP
4658 WRITE(2,100)VSHS,VSWP
4660    100 FORMAT(2X,?F8.3)
4670 CALL ESTAB(S)
4680 CALL ESTAB(SS)
4690 CALL ESTAB(SP)
4700 END
4800 FUNCTION COM(X,Y)
4900 COMPLEX COM
5000 PI=3.1415926
5100 A1=X*COS(Y*PI/180)
5200 A2=X*SIN(Y*PI/180)
```

```
5300      COMPLEX(A1,A2)
5400      RETURN
5500      END
5600      SUBROUTINE RUI(T,RN,FMB,YOT,RLN,FLM,YLOT)
5700      COMPLEX YOT,YCOR,YCCOR,TC(2,2),T(2,2),TEMP,YLCOR
5800      COMPLEX TYLCOR,YLOT
5900      ZD=1
5900      FM=10***(FMB/10)
6000      RR=RN*ZD
6100      GOT=REAL(YOT)
6200      BOT=AIMAG(YOT)
6300      GCOR=(FM-1)/2/RR-GOT
6400      BCOR=-BOT
6500      YCOR=COMPLEX(GCOR,BCOR)
6600      YCCOR=CONJG(YCOR)
6700      GR=RR*(GOT**2-GCOR**2)
6800      TC(1,1)=CONJG(T(1,1))
6900      TC(1,2)=CONJG(T(1,2))
7000      TEMP=T(1,1)+T(1,2)*YCOR
7100      PLR=RR*CABS(TEMP)**2+GR*CABS(T(1,2))**2
7200      TEMP=T(1,1)*T(2,2)-T(1,2)*T(2,1)
7300      GLR=GR/RR/RLR*CABS(TEMP)**2
7400      YLCOR=RR/RLR*(T(2,1)+T(2,2)*YCOR)
7500      TYLCOR=TC(1,1)+TC(1,2)*YCCOR
7600      YLCOR=YLCOR+TYLCOR+GR/RLR*T(2,2)*TC(1,2)
7700      GLCOR=REAL(YLCOR)
7800      PLCOR=AIMAG(YLCOR)
7900      RLN=PLR/ZD
8000      GLOT1=GLR+RLR*GLCOR**2
8100      GLOT=SQRT(GLOT1/RLR)
8200      BLOT=-PLCOR
8300      YLOT=COMPLEX(GLOT,BLOT)
8400      FLM=(1+2*RLR*(GLCOR+GLOT))
8500      FLM=10*ALOG10(FLM)
8550      RETURN
8600      END
8700      SUBROUTINE CSZY(NC,S,Z,Y)
8800      COMPLEX S(2,2),Z(2,2),Y(2,2),A,B,C,D,E,F
8900      C*
9000      C* CONVERSAO DE PARAMETROS
9100      C*
9200      A=(1.,0)+S(1,1)
9300      B=(1.,0)-S(2,2)
9400      C=(1.,0)-S(1,1)
9500      D=(1.,0)+S(2,2)
9600      IF(NC)10,10,20
9700      C*
9800      C* CONVERSAO DE S PARA Z
9900      C* NC=0
10000      C*
10100      10 E=C*B-S(1,2)*S(2,1)
10200      Z(1,1)=(A*B+S(1,2)*S(2,1))/E
10300      Z(1,2)=2*S(1,2)/E
10400      Z(2,1)=2*S(2,1)/E
10500      Z(2,2)=(D*C+S(1,2)*S(2,1))/E
10600      GOTO 30
10700      C*
10800      C* CONVERSAO DE S PARA Y
10900      C* NC=1
11000      C*
```

```
11100      20 F=A*D-S(1,2)*S(2,1)
11200      Y(1,1)=(D*C+S(1,2)*S(2,1))/F
11300      Y(1,2)=-2*S(1,2)/F
11400      Y(2,1)=-2*S(2,1)/F
11500      Y(2,2)=(A*B+S(1,2)*S(2,1))/F
11600      30 RETJRN
11700      END
11800      SUBROUTINE CZS(Z,S)
11900      COMPLEX Z(2,2),S(2,2),A,B,C,D,E
12000      C*
12100      C* CONVERSAO DE PARAMETROS Z PARA S
12200      C*
12300      A=Z(1,1)-(1,0)
12400      B=Z(1,1)+(1,0)
12500      C=Z(2,2)-(1,0)
12600      D=Z(2,2)+(1,0)
12700      E=P*D-Z(1,2)*Z(2,1)
12800      S(1,1)=(A*D-Z(1,2)*Z(2,1))/E
12900      S(1,2)=2*Z(1,2)/E
13000      S(2,1)=2*Z(2,1)/E
13100      S(2,2)=(B*C-Z(1,2)*Z(2,1))/E
13200      RETURN
13300      END
13400      SUBROUTINE CYS(Y,S)
13500      COMPLEX Y(2,2),S(2,2),A,B,C,D,E
13600      C*
13700      C* CONVERSAO DE PARAMETROS Y PARA S
13800      C*
13900      A=(1,0)-Y(1,1)
14000      B=(1,0)+Y(2,2)
14100      C=(1,0)+Y(1,1)
14200      D=(1,0)-Y(2,2)
14300      E=C*B-Y(1,2)*Y(2,1)
14400      S(1,1)=(A*B+Y(1,2)*Y(2,1))/E
14500      S(1,2)=-2*Y(1,2)/E
14600      S(2,1)=-2*Y(2,1)/E
14700      S(2,2)=(C*D+Y(2,1)*Y(1,2))/E
14900      END
15000      SUBROUTINE VSHR(YDT,S,VSH)
15100      COMPLEX YDT,YOTC,YIN,S(2,2),GAMA
15200      COMPLEX A
15300      A=(1,0)
15400      YIN=(A-S(1,1))/(A+S(1,1))
15500      YOTC=CONJG(YDT)
15600      GAMA=(YOTC-YIN)/(YDT+YIN)
15700      VSH=(1+CABS(GAMA))/(1-CABS(GAMA))
15800      RETURN
15900      END
16000      SUBROUTINE ESTAB(S)
16100      COMPLEX S(2,2),A,B,C,D,E
16200      COMPLEX C0M,RC1,RC2
16250      COMPLEX PR1,PRC2
16300      A=(1,0)
16400      D=S(1,1)*S(2,2)-S(1,2)*S(2,1)
16500      EK=j+CABS(D)**2-CABS(S(1,1))**2-CABS(S(2,2))**2
16600      EK=EK/(2*CABS(S(2,1)*S(1,2)))
16700      R=S(1,1)-D*CONJG(S(2,2))
16800      C=S(2,2)-D*CONJG(S(1,1))
16900      PC1=CONJG(R)/(CABS(S(1,1))**2-CABS(D)**2)
17000      P1=CABS(S(1,2)*S(2,1))/(CABS(S(1,1))**2-CABS(L)**2)
```

```
17100 RC2=CONJG(C)/(CABS(S(2,2))**2*CABS(D)**2)
17200 R2=CABS(S(1,2)*S(2,1))/(CABS(S(2,2))**2*CABS(D)**2)
17300 CALL POLAR(RC1,PRC1)
17400 CALL POLAR(RC2,PRC2)
17500 WRITE(2,100)EK,PRC1,R1,PRC2,R2
17600 WRITE(5,100)EK,PRC1,R1,PRC2,R2
17700 100 FORMAT(2X,7F8.3)
17800 END
17900 SUBROUTINE POLAR(Z,PZ)
18000 COMPLEX Z,PZ
18100 PI=3.145926
18200 X=REAL(Z)
18300 Y=AIMAG(Z)
18400 R=X**2+Y**2
18500 R=SQRT(R)
18600 T=ATAN(Y/X)*180./PI
18650 PZ=CMPLX(R,T)
18700 RETURN
18800 END
```